

Relatório 2º Código Circuitos Digitais

A primeira coisa a ser feita, foi declarar cada uma das portas que estavam conectadas ao Arduino, referente aos segmentos do visor.

```
struct DisplayPorts {  
    int a = 3;  
    int b = 4;  
    int c = 6;  
    int d = 7;  
    int e = 8;  
    int f = 9;  
    int g = 10;  
    int dp = 5;  
} display1;
```

Após isso declarei fiz algumas declarações **void printNumber(int n)**, sendo o **printNumber** a declaração do numero que será escrito no visor de 7 segmentos, e **int n** o case selecionado, para decidir qual numero será mostrado.

O **void displayControl(struct DisplayPorts dp, int conf[])**, foi a declaração da forma que será executado o comando e como sairá no visor. Sendo **struct DisplayPorts dp**, está apontado como qual saída foi apontado e **int conf[]** a configuração desejada.

No **void setup()**, é configurado os **pinMode**, que são declarações para saber se o pino é Entrada ou Saida.

```
void printNumber(int n);  
  
void displayControl(struct DisplayPorts dp, int conf[] );  
  
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
  
    pinMode(10, OUTPUT);  
    pinMode(9, OUTPUT);  
    pinMode(8, OUTPUT);  
    pinMode(7, OUTPUT);  
    pinMode(6, OUTPUT);  
    pinMode(5, OUTPUT);  
    pinMode(4, OUTPUT);  
  
    pinMode(3T);  
  
    pinMode(13, INPUT);  
    pinMode(12, INPUT);  
    pinMode(10, INPUT);  
    pinMode(5, INPUT);  
}
```

No **void loop()**, é declarado e configurada como irá funcionar o circuito. O **digitalWrite(13, HIGH)**, é o comando de mandar ou não, energia para a porta apontada, no caso a **13** e se define se vai mandar energia ou não, com **HIGH** ou **LOW**.

Já os **int A=digitalRead(*),** é uma leitura para saber se o pino está **on “1”** ou **off “0”**, o *****, é para definir qual pino.

Os **out[*]**, são as comparações feitas para que o **Interruptor DIP DPST x4**, venha a ter 9 entradas em vez de 4, de acordo com a BCD 4511.

```
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  int A=digitalRead(5), B=digitalRead(10), C=digitalRead(12), D=digitalRead(13);
  A=false;B=false;C=true;D=false;
  int out[8];
  out[0] = !((!A&&C) || (B&&C) || (C&&!D) || (!A&&B&&C) || (A&&!D) || (A&&!B&&!C));
  out[1] = !((!A&&!C&&!D) || (!B&&!C) || (A&&!C&&D) || (!A&&!B) || (!A&&C&&D) || (!B&&C&&!D));
  out[2] = !((!A&&!C) || (!A&&D) || (B) || (!B&&!C&&D));
  out[3] = !((!A&&!D) || (!B&&C&&D) || (B&&!C) || (!C&&!D) || (B&&!D) || (A&&!C));
  out[4] = !((C&&!D) || (!A&&!B&&!D) || (A&&B) || (A&&C) || (A&&D));
  out[5] = !((!C&&!D) || (A&&!B) || (A&&C) || (!A&&B&&C) || (B&&!D));
  out[6] = !((C&&!D) || (A&&!B) || (!A&&B&&!C) || (A&&D) || (!B&&C));
  out[7] = 1;
  displayControl(display1, out);
}
```

Aqui temos a declaração **switch(n)**, que na tradução seria troca, ou seja, de acordo com o numero inserido, o arduíno responde com a definição daquela entrada.

Já o **confDisplay[8] = {0,0,0,0,0,0,1,1}**, está a definir a configuração de saída. O **“8”**, define quantas entradas irá receber, cada número é para um casa de segmento + a porta DP, ou seja, assim que receber o código abaixo, o mesmo irá imprimir o primeiro numero no segmento.

g	f	e	d	c	b	a	dp
0	0	0	0	0	0	1	1

```
void printNumber(int n) {
  switch (n) {
    case 0: {
      int confDisplay[8] = {0,0,0,0,0,0,1,1};
      displayControl(display1, confDisplay);
      break;
    }

    case 1: {
      int confDisplay[8] = {1,0,0,1,1,1,1,1};
      displayControl(display1, confDisplay);
      break;
    }
  }
}
```

Já aqui temos a escrita no segmento, **digitalWrite(dp.a,conf[0])**, como já dito antes, **digitalWrite** para “escrever”, **dp.a** para decisão de entrada e **conf[*]**, para definição da saída.

```
void displayControl(struct DisplayPorts dp, int conf[] ){
    digitalWrite(dp.a,conf[0]);
    digitalWrite(dp.b,conf[1]);
    digitalWrite(dp.c,conf[2]);
    digitalWrite(dp.d,conf[3]);
    digitalWrite(dp.e,conf[4]);
    digitalWrite(dp.f,conf[5]);
    digitalWrite(dp.g,conf[6]);
    digitalWrite(dp.dp,conf[7]);
}
```